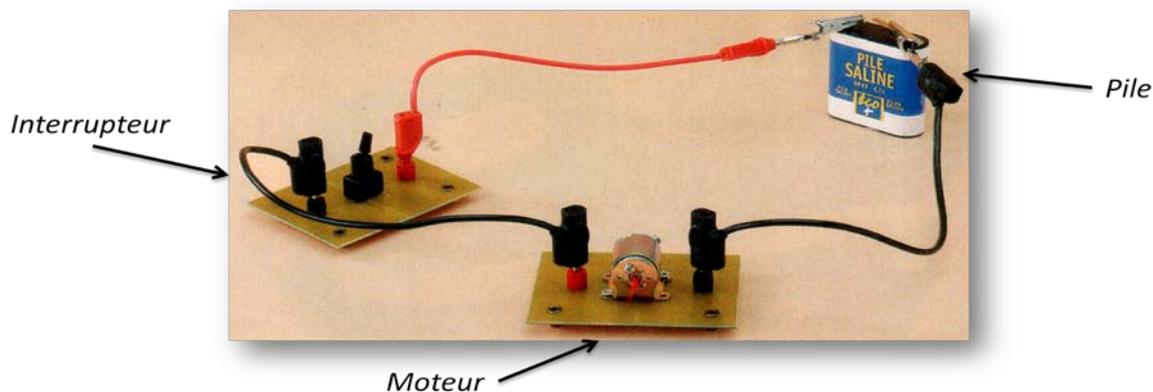


Activité 3 – Sens conventionnel du courant

1) Circuit à réaliser

Réalisez le circuit ci-dessous, constitué d'une seule boucle : on dit qu'il est en boucle simple.



2) Expérience à réaliser

Fermez l'interrupteur et observez le sens de rotation du moteur. Puis, recommencez l'expérience en inversant les branchements aux bornes de la pile.

3) Question

Q1. Que se passe-t-il ?

.....
.....
.....
.....
.....

Q2. Réalisez les deux schémas électriques correspondant aux deux branchements de la pile.