

## **Activité 7 – Circuit en dérivation**

### **1) Circuit à réaliser**

Réalisez un circuit ne comportant pas qu'une seule boucle, et permettant aux lampes de briller.

### **2) Questions :**

Q1. Quel est le schéma du montage à plusieurs boucles ?

Q2. Combien de boucles ce montage comporte-t-il ?

.....

.....

.....

.....

Q3. Dans combien de boucles trouve-t-on le générateur ?

.....

.....

.....

.....