
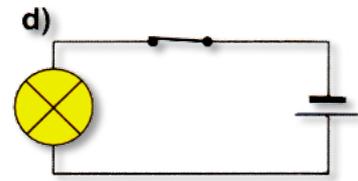
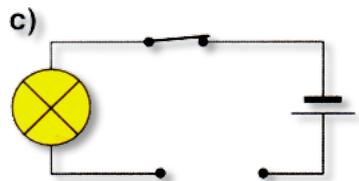
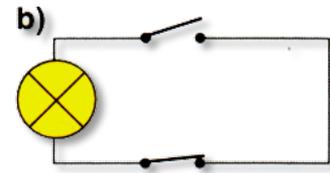


Exercices - Série 1




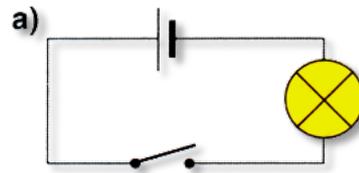
1) Exercice n°8 p 14 : comprendre un schéma

Dans chacun des circuits suivants, la lampe est-elle allumée ou éteinte ?



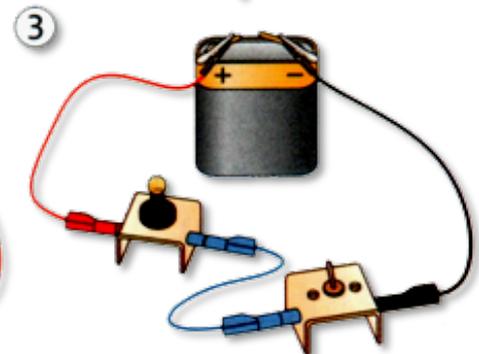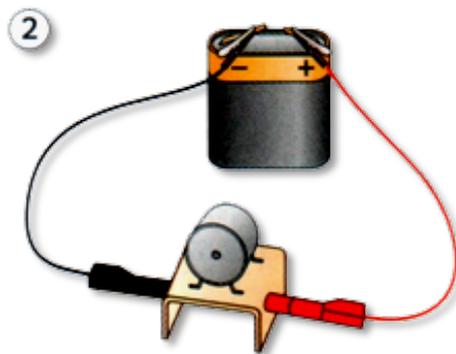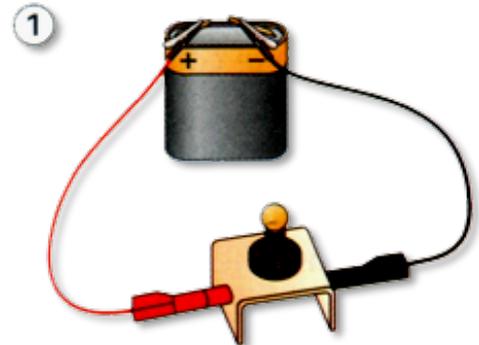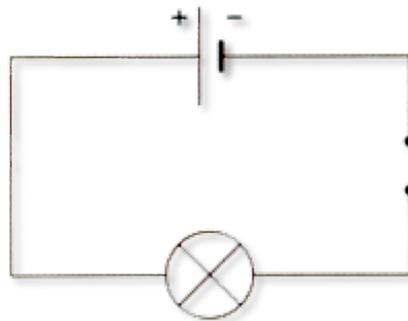
2) Exercice : identification d'un schéma

Parmi les montages (1), (2) et (3), quel est celui qui correspond au schéma ? Justifie ta réponse.




3) Exercice : identification d'un schéma

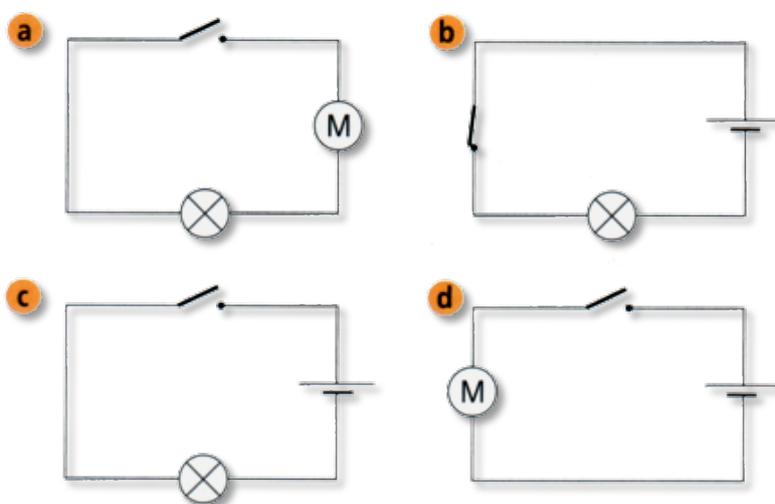- Q1. Écris une phrase pour justifier ton choix.
- Q2. Reproduis le schéma correspondant.




4) Exercice : identification d'un schéma

Faire les schémas des circuits suivants.

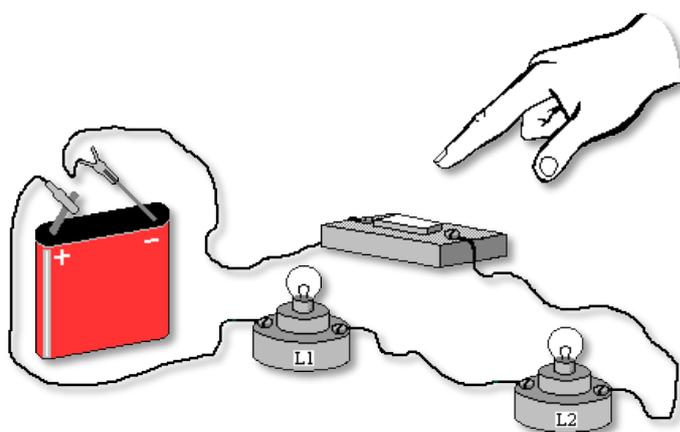

Circuit (A) – Lampes éteintes

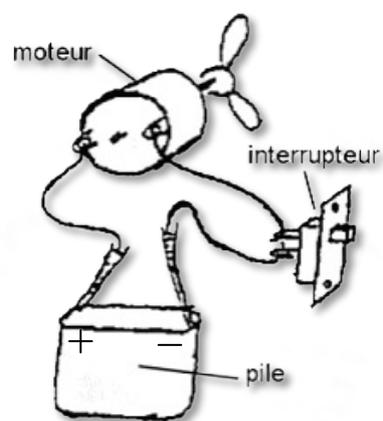

Circuit (B) – Moteur éteint